

Arquitetura de Computadores I (LAB)

2025/2

Nicolas Ramos Carreira

Sumário

1	Intuito	2
2	Fundamentos Físicos da Computação	3
2.1	Carga elétrica	3
2.2	Corrente elétrica	3
2.3	Tensão(voltagem)	3
2.4	Resistência	4
2.5	Analogia(para um entendimento claro)	4
2.6	Lei de Ohm	4
2.7	Circuitos elétricos (conceitos básicos)	5
2.8	Lei de Kirchhoff	5
3	Cicuito real	7
3.1	O que é Arduino?	7
3.2	Principais componentes eletrônicos e ferramentas	9
3.3	Circuitos básicos (para entendimento)	13
4	Programação com o Arduino	14
4.1	Introdução	14
4.2	Pinos	14

Capítulo 1

Intuito

O intuito deste documento é explicar sobre o que será feito nas aulas de laboratório da disciplina de Arquitetura de Computadores I. Neste documento provavelmente estarão explicações de componentes elétricos e alguns conceitos físicos, então se prepare!

Capítulo 2

Fundamentos Físicos da Computação

2.1 Carga elétrica

- A carga elétrica faz com que a matéria experimente uma força de atração ou repulsão
- A medida da carga elétrica é Coulombs (C)
- Para fazer uma analogia, podemos dizer que a carga elétrica seria a água

2.2 Corrente elétrica

- A corrente elétrica é o movimento da carga elétrica (ou seja, representa uma taxa que mede a intensidade do fluxo elétrico)
- A medida da corrente elétrica é feita em Amperes (A)
- Em equações, costuma-se utilizar: $1A = 1C/s$ (1 Amper = 1 Coulumb/-segundo)
- Para fazer uma analogia, podemos dizer que a corrente elétrica seria: FLUXO DA ÁGUA EM UM PONTO/segundo

2.3 Tensão(voltagem)

- A tensão influencia a taxa com a qual uma carga flui através de um circuito. É a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Só iremos ter corrente elétrica se houver diferença de potencial.
- A tensão é medida em Volts (V)

- Para fazer uma analogia, Imagine uma fonte de energia (uma BOMBA D'ÁGUA). Essa bomba aumenta a PRESSÃO DA ÁGUA e aumenta a velocidade do fluxo. Essa pressão é a TENSÃO

2.4 Resistência

- É uma medida da dificuldade da corrente de fluir por um condutor
- É medida em Ohms (Ω)
- Uma analogia possível seria comparar com o diâmetro do cano

2.5 Analogia(para um entendimento claro)

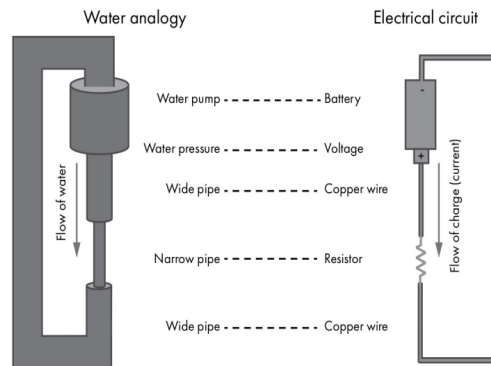


Figura 2.1: Water pump = Bomba d'água; Narrow pipe = tubo estreito

2.6 Lei de Ohm

- A lei de Ohm vai nos dizer que a corrente que flui entre dois pontos é igual à voltagem dividida pela resistência: $I = V/R$
- Seguindo com a analogia, se você aumentar a pressão da água (V), a quantidade de água que flui (I) também aumenta, desde que o entupimento (R) continue o mesmo. Por outro lado, Se o entupimento (R) for maior, a quantidade de água que flui (I) diminui, mesmo que a pressão (V) continue a mesma.
- CUIDADO AC X DC: A DC representa a corrente contínua, que é quando A corrente flui em apenas uma direção. A maioria das pilhas e baterias usa corrente contínua (guarde esta informação). Por outro lado, temos a AC que representa a corrente alternada, onde os polos se invertem várias


vezes para que a corrente continue circulando. A energia que chega nas tomadas das nossas casas é AC. É importante ter cuidado com isso pois no laboratório, durante as atividades, utilizaremos componentes que utilizam a CORRENTE CONTINUA, então não inverta o polo do capacitor na hora de encaixá-lo, pois como vimos, na corrente continua os polos não se invertem.

2.7 Circuitos elétricos (conceitos básicos)

- É um conjunto de vários componentes (veremos sobre esses componentes mais afrente) conectados de forma a permitir que a corrente possa fluir em um loop, a partir da fonte de energia, passando pelos elementos do circuito, e de volta à fonte de energia
- Um circuito começa e termina no mesmo lugar.
- Em circuitos DC, o terra (GND) é considerado 0V e serve como um ponto de referência. Pode ser a terra propriamente dita, ou o polo negativo de uma bateria, por exemplo.

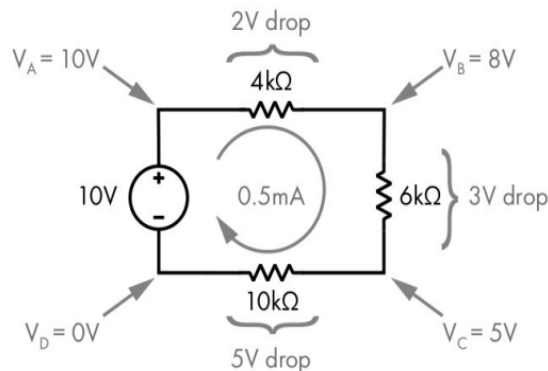2.8 Lei de Kirchhoff

- A soma das voltagens em um circuito é 0
- Isso significa que se uma bateria fornece 9V para um circuito, os vários componentes do circuito devem “consumir” esses 9V. No caso da imagem abaixo, os resistores fazem esse papel



Acima, os resistores irão consumir a voltagem durante o circuito, até que seja 0V. Mas afinal, como 4kΩ vira 2V, por exemplo? Para isso, usamos a fórmula $V = I \times R$ (proveniente da fórmula $I = V/R$). Assim teremos que:

- Corrente (I): O circuito tem uma corrente de 0.5 mA (0.0005 Amperes). corrente é a mesma em todos os resistores nesse tipo de circuito.
- Resistência (R): A resistência do resistor em questão é de 4k Ohms (4.000 Ohms).

Com isso, bastará fazer: $V = (0.0005 \text{ A}) \times (4000 \text{ Ohms})$, que será igual a 2V. Assim, faremos isso com todos os resistores, resultando em: 2V (o primeiro que fizemos), 3V e 5V. Ao somar a voltagem de todos eles, teremos 10V. Ou seja, os resistores irão consumir a voltagem por completo, atendendo a Lei de Kirchhoff.

Um detalhe é que se tivermos um circuito onde queremos descobrir qual resistor temos que colocar para que ele consuma nossa voltagem, nós usamos a fórmula $R = V/I$, onde vamos substituir em V quantos volts queremos que esse resistor "gaste". Em I, teremos a corrente que vai passar por esse resistor. Em circuitos simples em série, a corrente é a mesma em todos os componentes.

Capítulo 3

Cicuito real

3.1 O que é Arduíno?

Arduino é uma plataforma para auxiliar com projetos de eletrônica e programação. A ideia é que você tivesse uma coisa barata, funcional (que desse para instalar coisas de verdade) e que fosse fácil de aprender. Essa plataforma é quase todo baseado em uma plaquinha. Veja a foto abaixo:

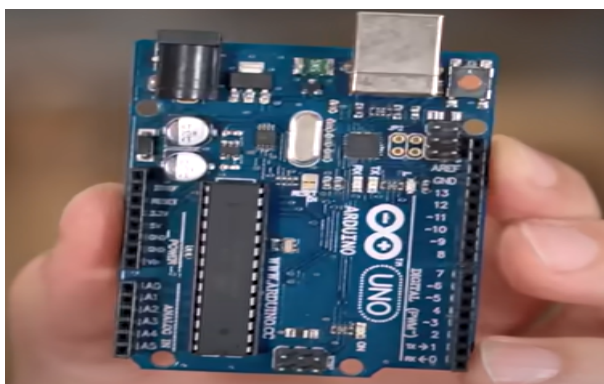


Figura 3.1: Arduino UNO R3

Essa plaquinha tem microcontroladores (a parte preta larga da placa que fica quase no meio) que funciona mais ou menos como um computadorzinho bem pequeno que é capaz de processar e armazenar coisas e também tem uma linguagem de programação, onde você consegue escrever coisas, criar sisteminhas que você coloca dentro e faz com que a placa te obedeça.

E por que o arduino deu tão certo? Pois foi criado com a ideia de hardware livre. Qualquer um pode olhar como funciona seu circuito, comprar os componentes, montar seu próprio arduino e se quiser até vender seu próprio arduino. Isso faz com que o arduino seja barato, sendo assim usado amplamente em pro-

jetos, o que contribui para a disponibilização de vários materiais de arduino e com que várias pessoas possam ter contato com ele.


Uma observação é que se pode utilizar o arduino pela internet a partir do site TinkerCad. Se você comprar a placa, você precisa conectar ela via USB ao computador e baixar o software Arduino IDE, onde você bota o código que você vai fazer para enviar para a placa.

Se você quiser ligar a placa sem o computador (isso acontece depois que você já colocou o programa que você fez nela), você conecta um adaptador de bateria de 9V na placa por meio da entrada redonda e conecta o adaptador a bateria, aí você consegue ligar ela assim. Veja as duas entradas abaixo:



Figura 3.2: Entrada USB e entrada redonda (da esquerda para a direita)

 O arduino ainda possui as portas de comunicação (circulado em vermelho na imagem abaixo), que serve para espetar os fios, componentes e até outras placas (é como se fosse aquela parte lateral do computador onde tem entradas usb e de rede, por exemplo). Veja:



Essas conexões que podemos fazer ao espetar os componentes é chamada de PINOS, sendo que podemos ter pinos de entrada e de saída. Mas como

funciona isso? Suponha que você queira instalar um sensor de presença no arduino que quando alguém chega perto, você acende um LED. O sensor irá fornecer informações para o arduino, então você coloca ele na entrada. Os pinos de saída, você usará para acender o led, pois está saindo informações do arduino (você que define os pinos de entrada e saída no código).

Alguns desses pinos tem a sigla GND, o que significa que é o TERRA.


Os pinos que ficam na parte "DIGITAL" são binários, só aceitam 0 e 1. Os pinos que ficam em ANALOG são mais espertas e identificam valores intermediários.

Na parte de POWER (que é a que a gente vai usar bastante nas aulas de lab) nós temos algumas indicações de Volts, o que significa que o arduino pode ser usado para alimentar componentes

 
3.2 Principais componentes eletrônicos e ferramentas

Aqui, falaremos sobre os principais componentes e ferramentas que são utilizados em projetos arduíno. É importante ressaltar que será dado apenas um panorama geral. Iremos aprofundar conforme formos estudando os sisteminhas. Vamos a eles:


- Arduino Uno - É uma placa de desenvolvimento do microcontrolador que será o centro dos nossos projetos. É a peça central que orchestra e controla o funcionamento de todos os outros componentes.



 
- Snap de bateria - É o cabo que serve para conectar uma bateria (geralmente de 9V) a um circuito, permitindo que a energia dela chegue aos componentes. (não veremos tanto por agora pois iremos conectar via usb direto no computador)



 - Protoboard - É uma placa com pequenos furos que permite montar circuitos eletrônicos temporariamente, sem precisar soldar nada. Você encaixa os componentes e os fios nos furos, e pode montar, desmontar e remontar o circuito quantas vezes quiser. Os furos são interligados internamente, formando "trilhos" que levam a energia de um ponto a outro.



 - Capacitores - Um capacitor armazena energia elétrica por um curto período de tempo e pode liberá-la rapidamente. Ele se enche de eletricidade e a libera para suavizar picos de energia, como se estivesse suavizando o fluxo da água. É usado para estabilizar a tensão e filtrar o sinal.



- Motor DC - Um pequeno motor elétrico que converte energia elétrica em movimento (rotação). Por exemplo, em um carrinho de controle remoto,


é ele quem faz as rodas se moverem.




- Diodo - Permite que a corrente elétrica flua em apenas uma direção. Ele bloqueia o fluxo no sentido oposto.



 - Fios de ligação - São os "cabos" que você usa para conectar os componentes na protoboard. Eles criam os caminhos para a eletricidade viajar de um componente para outro na protoboard.



 
- LEDs - É basicamente uma lâmpada. Irá emitir luz quando a corrente elétrica passa por ela.




- Botão - Um tipo de interruptor que só funciona enquanto é pressionado. Quando você solta, ele retorna à sua posição original, interrompendo o circuito.



 - Resistores - Ele controla e diminui o fluxo de eletricidade, como uma torneira que reduz a passagem da água. É essencial para proteger componentes como os LEDs de receberem muita corrente e queimarem.



 - USB – É o cabo que conectaremos do computador para a nossa placa de arduino para fornecer energia para ela e programar nela futuramente



3.3 Circuitos básicos (para entendimiento)

Capítulo 4

Programação com o Arduino

4.1 Introdução

Quando você escreve um código em arduino, ele sempre segue a seguinte estrutura:

```
void setup () {  
    // aqui ficam as configuracoes que rodam 1 vez so  
}  
  
void loop () {  
    // aqui fica o programa que repete para sempre  
}
```

- setup(): roda uma vez só, quando liga ou reseta o Arduino.
- loop(): roda sem parar, em repetição infinita.

Ou seja: tudo o que você escrever dentro de loop() vai repetir para sempre. Pensa como se o Arduino fosse uma caixinha que fica fazendo o mesmo ciclo sem nunca cansar.

4.2 Pinos